

Practica No.04

Circuito RLC en serie resonante

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com
juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
10/septiembre/26

Resumen

Se analizó experimentalmente el comportamiento de un circuito RLC en serie alimentado con una señal senoidal de amplitud constante, con el objetivo de determinar la frecuencia de resonancia para dos valores de resistencia externa: $10\ \Omega$ y $50\ \Omega$. Para $R = 10\ \Omega$ ($R_{\text{total}} = 62,02\ \Omega$), la corriente máxima registrada fue de $49,20\ \text{mA}$ a una frecuencia de $486\ \text{Hz}$, con un factor de calidad $Q = 2,77$ y un ancho de banda de aproximadamente $89,90\ \text{Hz}$. En cambio, para $R = 50\ \Omega$ ($R_{\text{total}} = 102,0\ \Omega$), la corriente máxima fue de $31,60\ \text{mA}$ a $481\ \text{Hz}$, con $Q = 1,7$ y $\Delta f \approx 147,88\ \text{Hz}$. Estos resultados muestran que al aumentar la resistencia del circuito, la resonancia se vuelve más ancha y presenta menor amplitud. El promedio de las frecuencias de resonancia experimentales fue de $483,5\ \text{Hz}$, mientras que el valor teórico calculado fue de $497,8\ \text{Hz}$, considerando $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ con $L = 54,9\ \text{mH}$ y $C = 1,862\ \mu\text{F}$, lo que corresponde a un error del 3% . Además, se verificó que la impedancia del circuito alcanza un valor mínimo en la frecuencia de resonancia, lo cual coincide con el comportamiento esperado según la teoría.

1. Introducción

Los circuitos de corriente alterna presentan un comportamiento dependiente tanto de la tensión aplicada como de la frecuencia de la señal. Entre estos circuitos, el RLC serie, constituido por una resistencia, una inductancia y una capacitancia conectadas en serie, constituye un sistema fundamental para el estudio de los fenómenos de resonancia eléctrica. En este tipo de configuración, la oposición al paso de la corriente está determinada no solo por la resistencia del circuito, sino también por las reactancias inductiva y capacitiva, las cuales presentan una dependencia diferente con la frecuencia [1].

Al variar la frecuencia de una señal sinusoidal manteniendo constante su amplitud, las contribuciones de la inductancia y la capacitancia pueden llegar a compensarse. Esta condición ocurre cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva adquieren la misma magnitud, dando lugar al fenómeno de resonancia. En estas condiciones, la impedancia del circuito alcanza un valor mínimo y, para un circuito RLC serie, la corriente alcanza su valor máximo. La frecuencia asociada a esta condición se denomina frecuencia

de resonancia y puede determinarse teóricamente a partir de los valores de la inductancia y la capacitancia [1].

En la presente práctica se estudia experimentalmente el comportamiento de un circuito RLC serie resonante mediante la variación de la frecuencia de la señal de entrada y el registro de la corriente eficaz del circuito. A partir de los valores experimentales se busca determinar la frecuencia de resonancia y compararla con el valor obtenido teóricamente. Asimismo, se analiza la influencia de la resistencia total del circuito sobre la respuesta resonante mediante la obtención de curvas de corriente en función de la frecuencia para diferentes valores de resistencia [1]. De esta manera, se busca relacionar las características experimentales del circuito con los conceptos de impedancia, resonancia, ancho de banda y factor de calidad.

2. Marco Teórico

2.1. Circuito RLC serie

Un circuito **RLC serie** está formado por tres elementos pasivos (es decir, que no pueden generar, amplificar ni controlar de forma activa la energía eléctrica por sí mismos; solo pueden absorberla, almacenarla y liberarla) conectados uno detrás de otro:

- **R:** Resistencia R
- **L:** Inductancia L
- **C:** Capacitancia C
- Una fuente de tensión alterna $v(t)$

Dado que están conectados en serie, existe una caracterización fundamental regida por la conservación de la carga, lo que implica que la corriente es la misma en todos los componentes:

$$i_R(t) = i_L(t) = i_C(t) = i(t) \quad (1)$$

Es decir, **la misma corriente instantánea atraviesa los tres elementos**. Esto es fundamental porque, aunque la corriente sea la misma, el voltaje en cada elemento no está necesariamente en fase con ella [2].

La fase relativa entre la corriente y la fuerza electromotriz (FEM) no es evidente cuando los tres elementos están presentes. En consecuencia, representamos la corriente mediante la expresión general:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi) \quad (2)$$

Donde I_0 es la amplitud de la corriente y ϕ es el **ángulo de fase** entre la corriente y el voltaje aplicado. Por tanto, el ángulo de fase representa la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente en el circuito.

Un diagrama fasorial que incluya $i(t)$, $v_R(t)$, $v_C(t)$ y $v_L(t)$ resulta útil para analizar el comportamiento del circuito. Como se muestra en la Figura 3, el fasor que representa a

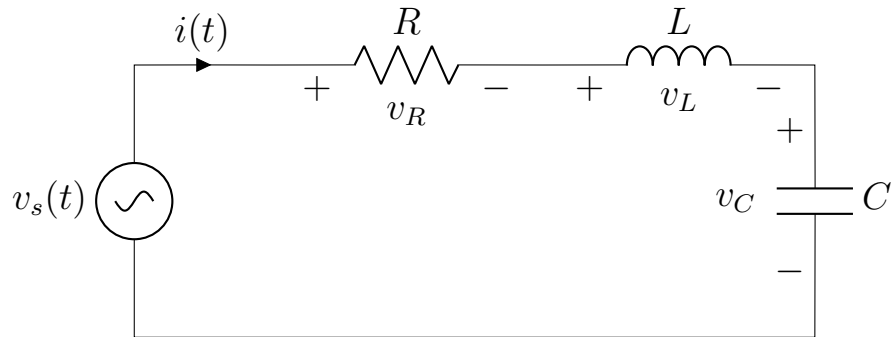


Figura 1: Diagrama esquemático de un circuito RLC en serie.

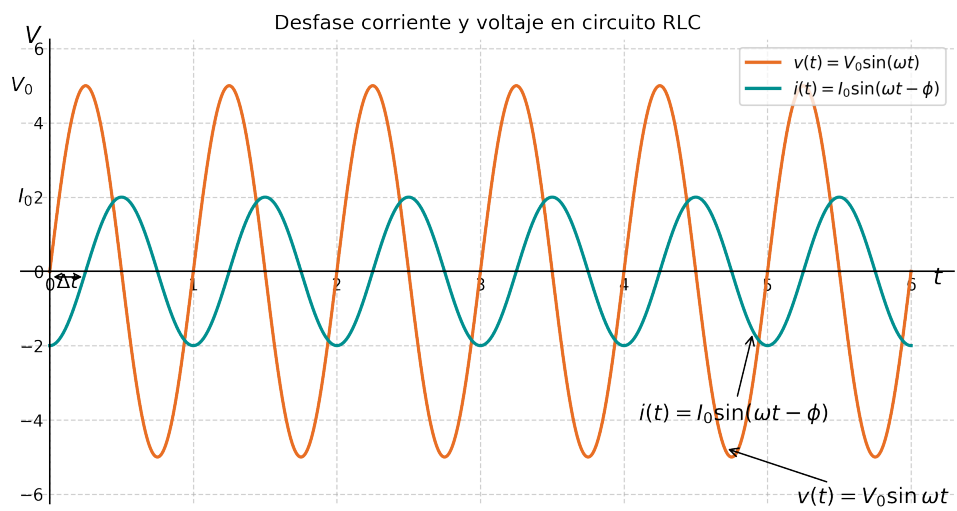


Figura 2: Desfase entre corriente y voltaje en un circuito RLC serie.

$v_R(t)$ apunta en la misma dirección que el fasor correspondiente a $i(t)$, y su amplitud está dada por

$$V_R = I_0 R.$$

El fasor correspondiente a $v_C(t)$ se retrasa $\pi/2$ rad respecto al fasor de $i(t)$ y tiene una amplitud

$$V_C = I_0 X_C.$$

Por otro lado, el fasor que representa a $v_L(t)$ se adelanta $\pi/2$ rad respecto al fasor de $i(t)$ y presenta una amplitud

$$V_L = I_0 X_L.$$

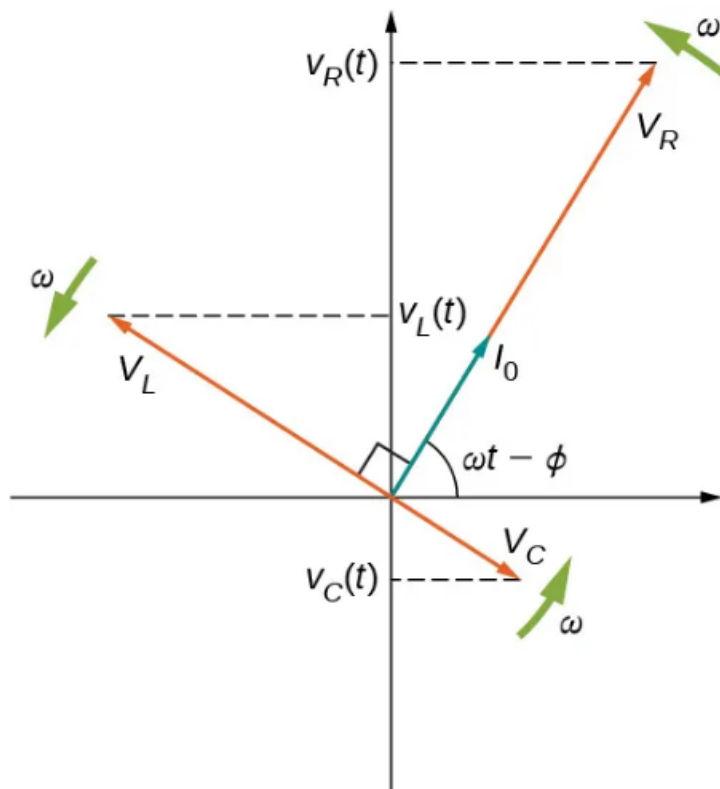


Figura 3: Diagrama fasorial de voltajes y corriente en un circuito RLC en serie. Fuente: adaptado de OpenStax, *Física Universitaria Volumen 2*, Sección 15.3.

2.2. Comportamiento de cada elemento

Para entender el circuito **RLC** completo, primero es necesario comprender el comportamiento individual de cada componente.

2.2.1. Resistencia

Para una resistencia, la relación fundamental viene dada por la ley de Ohm:

$$V_R = IR \quad (3)$$

La tensión y la corriente están en fase. Esto significa que cuando la corriente alcanza su valor máximo, el voltaje también lo hace. Además, la resistencia es el único elemento que **disipa energía** en forma de calor mediante el efecto Joule:

$$P_R = I_{\text{rms}}^2 R \quad (4)$$

2.2.2. Inductor

Un inductor almacena energía en un campo magnético. Su relación tensión-corriente fundamental es:

$$V_L = L \frac{di}{dt} \quad (5)$$

Si la corriente alterna se define como:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t) \quad (6)$$

Entonces el voltaje resulta en:

$$V_L = V_{L0} \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (7)$$

Por lo tanto, como se observa en la 3, en un inductor el voltaje adelanta a la corriente en 90° .

La reactancia inductiva se define como:

$$X_L = 2\pi f L \quad (8)$$

De este modo, la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia ($X_L \propto f$). Es decir, el inductor ofrece una mayor oposición al paso de la corriente a medida que aumenta la frecuencia de la señal.

2.2.3. Capacitor

El capacitor almacena energía en un campo eléctrico. Su ecuación fundamental es:

$$i = C \frac{dV}{dt} \quad (9)$$

En este componente ocurre lo contrario que en el inductor: **la corriente adelanta al voltaje en 90°** .

La reactancia capacitiva se define como:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \quad (10)$$

Por lo tanto, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia ($X_C \propto \frac{1}{f}$). Esto significa que el condensador ofrece cada vez menos oposición al paso de la corriente a medida que aumenta la frecuencia.

2.3. Idea Fundamental Circuito RLC

Podemos definir la reactancia neta:

$$\boxed{X = X_L - X_C} \quad (11)$$

Es decir:

$$\boxed{X = \omega L - \frac{1}{\omega C}} \quad (12)$$

Donde tenemos tres casos posibles.

1. **Caso 1:** $X_L < X_C$ El circuito se comporta predominantemente como capacitivo $X < 0$ la corriente adelanta al voltaje.
2. **Caso 2:** $X_L > X_C$ El circuito se comporta predominantemente como inductivo $X > 0$ la corriente se retrasa respecto al voltaje.
3. **Caso 3:** $X_L = X_C$ Condiciones de resonancia $X = 0$

2.4. Impedancia en un circuito RLC serie

En un circuito de corriente alterna, la oposición al paso de la corriente no depende únicamente de la resistencia eléctrica, sino también de la presencia de elementos inductivos y capacitivos. Por esta razón, se introduce la impedancia, una magnitud que describe la oposición total que presenta el circuito al paso de la corriente alterna y que tiene en cuenta tanto la amplitud como la diferencia de fase entre la tensión y la corriente.

Para un circuito RLC serie, la magnitud de la impedancia está dada por

$$\boxed{Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (13)$$

donde R es la resistencia total del circuito, L la inductancia, C la capacitancia y ω la frecuencia angular de la señal aplicada. Las reactancias inductiva y capacitiva se definen, respectivamente, como

$$X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}. \quad (14)$$

Por tanto, la impedancia también puede expresarse como

$$\boxed{Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} \quad (15)$$

La impedancia no se obtiene mediante la suma directa de la resistencia y las dos reactancias, es decir, $Z \neq R + X_L + X_C$. Esto se debe a que la resistencia y las reactancias representan contribuciones eléctricas con relaciones de fase diferentes. En el análisis fasorial, la resistencia corresponde a la componente real de la impedancia, mientras que la

diferencia entre las reactancias inductiva y capacitiva constituye su componente imaginaria. En consecuencia, la magnitud de la impedancia se obtiene mediante la combinación geométrica de ambas componentes.

Aplicando la ley de Ohm en corriente alterna, la corriente eficaz del circuito se relaciona con la tensión eficaz de la fuente mediante

$$\boxed{I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{Z}} \quad (16)$$

De esta expresión se deduce que, para una tensión eficaz constante, un aumento de la impedancia produce una disminución de la corriente eficaz. Por el contrario, cuando la impedancia disminuye, la corriente aumenta. Este comportamiento permite comprender por qué la corriente alcanza un valor máximo en la condición de resonancia de un circuito RLC serie ideal.

2.5. Ángulo de fase y frecuencia de resonancia

En un circuito RLC serie, la tensión de la fuente y la corriente pueden presentar una diferencia de fase debido a la presencia de la inductancia y la capacitancia. Esta diferencia se describe mediante el ángulo de fase ϕ , que puede determinarse a partir del diagrama fasorial del circuito, como se muestra en la Figura 3. Su relación con los parámetros eléctricos está dada por

$$\boxed{\tan(\phi) = \frac{X_L - X_C}{R}} \quad (17)$$

De manera equivalente, el ángulo de fase puede expresarse como

$$\phi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right). \quad (18)$$

Cuando $X_L > X_C$, predomina el comportamiento inductivo y la corriente se retrasa respecto a la tensión. En cambio, cuando $X_C > X_L$, predomina el comportamiento capacitivo y la corriente se adelanta respecto a la tensión.

La resonancia eléctrica en un circuito RLC serie ocurre cuando las reactancias inductiva y capacitiva tienen la misma magnitud:

$$X_L = X_C. \quad (19)$$

Al sustituir las expresiones de ambas reactancias, se obtiene

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}. \quad (20)$$

Despejando la frecuencia angular, resulta

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \quad (21)$$

Dado que la frecuencia angular se relaciona con la frecuencia mediante $\omega_0 = 2\pi f_0$, la frecuencia de resonancia teórica está dada por

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (22)$$

En la condición de resonancia, las contribuciones inductiva y capacitiva se cancelan en la impedancia. Por consiguiente, para un circuito RLC serie ideal, la impedancia alcanza su valor mínimo, $Z = R$, y el ángulo de fase es nulo, $\phi = 0$. En estas condiciones, la tensión de la fuente y la corriente están en fase y, si la tensión eficaz permanece constante, la corriente eficaz alcanza su valor máximo.

2.6. Intercambio de energía en el circuito RLC

El comportamiento resonante también puede interpretarse a partir del almacenamiento y la transferencia de energía entre el campo eléctrico del capacitor y el campo magnético del inductor. La energía almacenada en un capacitor de capacitancia C , cuando la diferencia de potencial entre sus terminales es V_C , está dada por

$$U_C = \frac{1}{2}CV_C^2 \quad (23)$$

Por su parte, la energía almacenada en un inductor de inductancia L , cuando circula una corriente i_L , es

$$U_L = \frac{1}{2}Li_L^2 \quad (24)$$

En un circuito LC ideal, la energía puede intercambiarse periódicamente entre el capacitor y el inductor: el capacitor almacena energía en su campo eléctrico y, durante la descarga, la corriente genera un campo magnético en el inductor. Posteriormente, la energía magnética puede contribuir a recargar el capacitor con polaridad opuesta, repitiéndose el proceso.

En un circuito RLC real, parte de la energía se disipa en forma de calor debido a la resistencia eléctrica. Por ello, el intercambio de energía entre los elementos reactivos no es completamente conservativo. Cuando existe una fuente alterna, esta suministra energía al circuito y puede compensar la energía disipada, manteniendo las oscilaciones eléctricas. La respuesta del circuito depende de la frecuencia de excitación y alcanza su condición de resonancia cuando se igualan las magnitudes de las reactancias inductiva y capacitiva.

2.7. Analogía mecánica del circuito RLC

El comportamiento de un circuito RLC serie puede compararse con el de un sistema mecánico formado por una masa, un resorte y un amortiguador. Esta analogía permite interpretar la resonancia eléctrica mediante conceptos conocidos de oscilaciones mecánicas.

En esta correspondencia, la inductancia representa la inercia del sistema, ya que se opone a los cambios de corriente, mientras que el capacitor se comporta de manera análoga al resorte, pues su tensión depende de la carga almacenada. La resistencia representa el

Cuadro 1: Analogía entre un circuito RLC serie y un sistema masa-resorte-amortiguador.

Sistema mecánico	Circuito RLC serie
Masa m	Inductancia L
Constante elástica k	Inverso de la capacitancia $1/C$
Amortiguamiento viscoso b	Resistencia R
Fuerza externa	Tensión de la fuente $V(t)$
Velocidad $v(t)$	Corriente $i(t)$
Desplazamiento $x(t)$	Carga eléctrica $q(t)$
Frecuencia natural $\sqrt{k/m}$	Frecuencia angular $1/\sqrt{LC}$

amortiguamiento mecánico, dado que disipa energía y limita la amplitud de la respuesta. Finalmente, la fuente de tensión desempeña un papel análogo al de una fuerza externa que excita el sistema.

Diagrama Esquemático del Sistema Masa-Resorte-Amortiguador

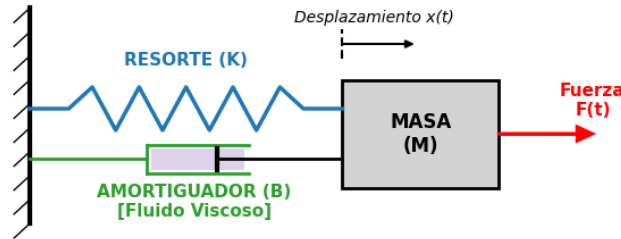


Figura 4: Representación esquemática de un sistema mecánico masa-resorte-amortiguador.

2.8. Factor de calidad

El factor de calidad Q es un parámetro adimensional que permite caracterizar la selectividad de un circuito resonante y cuantificar la relación entre la energía almacenada y la energía disipada durante su funcionamiento. De acuerdo con la interpretación energética, se define como la razón entre la energía total almacenada en el sistema y la energía perdida por ciclo, multiplicada por 2π :

$$Q = 2\pi \frac{E}{\Delta E}, \quad (25)$$

donde E representa la energía almacenada y ΔE corresponde a la energía disipada durante un ciclo. En un circuito RLC serie, la resistencia es responsable de las pérdidas de energía por efecto Joule, mientras que el inductor y el capacitor permiten almacenar e intercambiar energía mediante sus campos magnético y eléctrico, respectivamente [1].

Para un circuito RLC serie idealizado, alimentado por una fuente sinusoidal, el factor de calidad puede expresarse en función de la frecuencia angular de resonancia ω_0 , la inductancia L y la resistencia total R como

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}. \quad (26)$$

Puesto que la frecuencia angular de resonancia está relacionada con la inductancia y la capacitancia mediante

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (27)$$

el factor de calidad también puede escribirse como

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (28)$$

En estas expresiones, R corresponde a la resistencia total efectiva del circuito, incluyendo las contribuciones resistivas relevantes de sus componentes y de la fuente. Por tanto, no debe confundirse necesariamente con la resistencia externa conectada durante el experimento.

Físicamente, un valor elevado de Q indica que las pérdidas de energía son relativamente pequeñas y que la respuesta del circuito está concentrada en un intervalo estrecho de frecuencias alrededor de la resonancia. Por el contrario, un valor reducido de Q corresponde a una respuesta resonante más amplia y menos selectiva. De acuerdo con la ecuación (26), para valores constantes de L y C , el factor de calidad disminuye al aumentar la resistencia total del circuito.

El factor de calidad también puede relacionarse con el ancho de banda de la respuesta resonante. Si f_0 es la frecuencia de resonancia y f_L y f_H son, respectivamente, las frecuencias inferior y superior de media potencia, el ancho de banda se define como

$$\Delta f_{\text{BW}} = f_H - f_L. \quad (29)$$

Para un circuito RLC serie idealizado, el ancho de banda expresado en hertz está dado por

$$\Delta f_{\text{BW}} = \frac{R}{2\pi L}. \quad (30)$$

En consecuencia, el factor de calidad puede expresarse como la razón entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f_{\text{BW}}}. \quad (31)$$

Las frecuencias f_L y f_H corresponden a los puntos en los cuales la potencia disipada en la resistencia es la mitad de su valor máximo. Debido a que la potencia es proporcional al cuadrado de la corriente eficaz, en dichos puntos se cumple

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{rms,max}}}{\sqrt{2}}. \quad (32)$$

Esta relación permite determinar experimentalmente el ancho de banda a partir de la curva de corriente eficaz en función de la frecuencia. En particular, un circuito con mayor factor de calidad presenta una curva de resonancia más estrecha, mientras que un circuito con menor factor de calidad presenta una curva más ancha.

En la práctica del circuito RLC serie resonante, la comparación de las curvas obtenidas para diferentes valores de resistencia permite estudiar experimentalmente esta dependencia. Al aumentar la resistencia total, la corriente máxima disminuye y el ancho de banda aumenta, de acuerdo con las ecuaciones (26) y (30). Por tanto, el factor de calidad constituye una magnitud útil para relacionar las pérdidas resistivas del circuito con la selectividad de su respuesta en frecuencia [1].

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

Antes de armar el circuito, se midieron con el multímetro digital la resistencia interna de la fuente, la resistencia propia de la bobina, la inductancia de la bobina y la capacitancia del capacitor. Se registraron en la hoja de datos los valores obtenidos: $R_{\text{int.fuente}} = 50 \, \Omega$, $R_{\text{bobina}} = 2,02 \, \Omega$, $L = 54,9 \, \text{mH}$ y $C = 1,862 \, \mu\text{F}$. La resistencia interna de la fuente se consideró como un dato de fábrica del equipo.

Con los valores medidos de L y C se calculó la frecuencia de resonancia teórica del circuito:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

cuyo valor de referencia fue aproximadamente 498 Hz.

Se armó el circuito RLC serie mostrado en la Fig. 3, conectando en serie el generador de señales, un amperímetro, el capacitor C , la bobina L y una resistencia externa variable R_{ext} . La amplitud de la señal del generador se mantuvo constante durante todo el ensayo. Figure 5 and Figure 6 show the general layout of the experimental setup and the assembled circuit, respectively.

Para el primer montaje se fijó $R_{\text{ext}} = 10 \, \Omega$. La resistencia total se calculó como

$$R_{\text{total}} = R_{\text{ext}} + R_{\text{int.fuente}} + R_{\text{bobina}} = 62,02 \, \Omega.$$

Se varió la frecuencia del generador desde 300 Hz y se midió la corriente eficaz I_{rms} (mA) con el amperímetro en cada frecuencia. Las lecturas se tomaron con mayor separación lejos de la resonancia y con incrementos progresivamente menores al aproximarse al máximo de corriente, para caracterizar con más detalle la región de resonancia.

El procedimiento se repitió para un segundo montaje con $R_{\text{ext}} = 50 \, \Omega$, para el cual $R_{\text{total}} = 102,0 \, \Omega$. Las mediciones de este montaje se registraron en la Tabla No. 2.

Con los datos de ambos montajes se graficó I_{rms} (mA) en función de la frecuencia f (Hz), representando ambas curvas en una misma gráfica. Para cada curva se identificó la frecuencia correspondiente a la corriente máxima. Cuando el máximo quedó entre dos frecuencias medidas, se estimó su posición experimental mediante el punto medio de dichas frecuencias; luego se promediaron las estimaciones de ambos montajes para obtener la frecuencia de resonancia experimental.

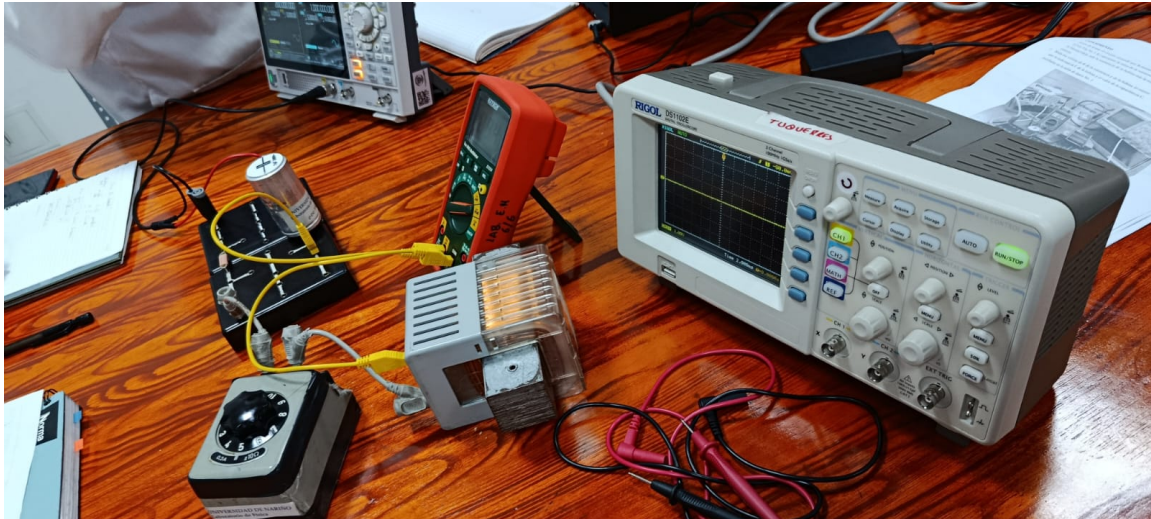


Figura 5: Vista general de los instrumentos y del montaje experimental.



Figura 6: Detalle del circuito RLC ensamblado para las mediciones.

A partir de las mismas mediciones se calculó la impedancia para cada frecuencia mediante

$$Z = \frac{\varepsilon}{I},$$

donde ε es la amplitud constante de la señal del generador y I es la corriente medida. Se graficó Z (Ω) en función de f (Hz) y se verificó la presencia de un mínimo en la región de resonancia.

Finalmente, para cada valor de resistencia se estimó el ancho de banda experimental y el factor de calidad utilizando

$$\Delta f \approx \frac{R_{\text{total}}}{4\pi L}, \quad Q = \frac{f_0}{2\Delta f}.$$

También se calculó la resistencia crítica

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

y se comparó cada R_{total} con R_c para verificar que el circuito operara en el régimen de oscilación amortiguada. La frecuencia de resonancia experimental se comparó con la teórica mediante el porcentaje de error.

3.2. Variables del experimento

Variables medidas directamente:

- Las resistencias interna de la fuente, propia de la bobina y externa R_{ext} (Ω), medidas con el multímetro digital.
- La inductancia L (mH) y la capacitancia C (μF), medidas con el multímetro digital.
- La corriente eficaz I_{rms} (mA), medida con el amperímetro para cada frecuencia f (Hz indicada en el generador de señales).

Variables obtenidas indirectamente:

- La frecuencia de resonancia teórica, calculada como $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$.
- La resistencia total del circuito y la resistencia crítica $R_c = 2\sqrt{L/C}$, utilizadas para verificar el régimen de oscilación amortiguada ($R_{\text{total}} < R_c$).
- La impedancia Z (Ω) en función de la frecuencia, calculada a partir de $Z = \varepsilon/I$.
- El ancho de banda Δf y el factor de calidad Q para cada resistencia total.
- La frecuencia de resonancia experimental, estimada a partir de las frecuencias que delimitan el máximo de corriente y promediada entre ambos montajes, junto con su porcentaje de error respecto del valor teórico.

3.3. Consideraciones y fuentes de error

El barrido de frecuencias, con una mayor densidad de puntos cerca de la resonancia, permite ubicar con mayor precisión el máximo de corriente y construir la curva característica para calcular el ancho de banda y compararla con el modelo teórico de impedancia. Sin embargo, la determinación experimental de f_0 depende de la resolución del generador de señales y de la estabilidad de la lectura del amperímetro cerca del pico. En particular, pequeñas variaciones de frecuencia pueden producir cambios apreciables en la corriente para $R_{\text{ext}} = 10 \, \Omega$, montaje que presenta menor amortiguamiento y mayor factor de calidad.

Las fuentes de error consideradas más relevantes fueron:

- La tolerancia y las variaciones reales de L y C respecto de sus valores nominales, que afectan directamente el valor teórico de f_0 .
- La resolución del generador de señales al fijar la frecuencia durante el barrido.
- La precisión del amperímetro, especialmente al medir corrientes pequeñas lejos de la resonancia.
- La resistencia de contacto de los cables, la caja de conexiones y la caja de resistencias, que no se incluye en el modelo ideal del circuito.

4. Resultados y discusión

4.1. Osciloscopio como voltímetro de corriente continua (DC)

En la Tabla 2 se comparan las lecturas de voltaje DC obtenidas con el multímetro y las obtenidas directamente sobre la pantalla del osciloscopio (a partir de la ganancia vertical y el número de subdivisiones ocupadas por la traza).

Cuadro 2: Osciloscopio como voltímetro de DC.

Dato	V_{DC} multímetro (V)	Ganancia (V/div)	N.º subdivisiones	V_{DC} osciloscopio (V)	Error (%)
1	0.70	0.5	7	0.70	0.00
2	2.09	0.5	21	2.10	0.48
3	2.68	0.5	27	2.70	0.75
4	3.02	0.5	30	3.00	0.66

Como se observa, el error relativo entre la lectura del multímetro y la del osciloscopio no supera el 1 % en ninguno de los cuatro datos, lo cual confirma que el osciloscopio, correctamente calibrado y con el conmutador AC-GND-DC en DC, reproduce con buena exactitud una tensión continua. La pequeña discrepancia se explica por la resolución finita de la escala graduada de la pantalla (retículo) frente a la resolución digital del multímetro.

4.2. Osciloscopio como voltímetro de corriente alterna (AC)

Para la tensión alterna se midió el voltaje pico a pico V_{PP} sobre la pantalla y se calculó el valor eficaz teórico mediante la ecuación (1), $V_{RMS} = V_{PP}/(2\sqrt{2})$, comparándolo con la lectura directa del multímetro en modo AC (Tabla 3).

Cuadro 3: Osciloscopio como voltímetro de AC.

Dato	V_{RMS} multímetro (V)	Ganancia (V/div)	N. ^o subdivisiones	V_{PP} osciloscopio (V)	V_{RMS} teórico (V)	Error (%)
1	7.00	5	20	20.0	7.07	1.01
2	13.60	5	39	39.0	13.79	1.37
3	2.10	1	30	6.0	2.12	1.01
4	3.40	2	25	10.0	3.54	3.83
5	2.40	1	34	6.8	2.40	0.17

Los errores obtenidos, entre 0.17 % y 3.83 %, corroboran la relación teórica $V_{RMS} = V_{PP}/(2\sqrt{2})$. El mayor error (dato 4) coincide con la ganancia vertical más sensible utilizada (2 V/div), donde una subdivisión mal contada representa un porcentaje más alto del voltaje total, lo que sugiere que la principal fuente de error en este montaje es la resolución de lectura del retículo y no una falla del modelo teórico.

4.3. Osciloscopio como frecuencímetro

El periodo de la señal se determinó a partir de la escala de tiempo (TIME/DIV) y el número de subdivisiones que ocupa un ciclo completo; con él se calculó la frecuencia experimental $f_{exp} = 1/T$, comparándola con la frecuencia fijada en el generador (Tabla 4).

Cuadro 4: Osciloscopio como frecuencímetro.

Dato	f teórica (Hz)	Escala de tiempo (ms/div)	N. ^o subdivisiones	T experimental (ms)	f experimental (Hz)	Error (%)
1	60	5	17	17.00	58.82	2.00
2	200	1	25	5.00	200.00	0.00
3	300	0.5	34	3.40	294.12	2.00
4	600	0.2	42	1.68	595.24	0.80
5	1000	0.1	50	1.00	1000.00	0.00

El error relativo se mantiene entre 0 % y 2 % en todo el rango de frecuencias ensayado (60 Hz a 1 kHz), lo que valida el uso del osciloscopio como frecuencímetro indirecto a partir de la medida del periodo. Los errores nulos (datos 2 y 5) corresponden a los casos en que el número de subdivisiones ocupadas por el periodo es un valor entero exacto, mientras que los errores de 2 % aparecen cuando la traza cae entre dos líneas del retículo y debe aproximarse la lectura.

4.4. Osciloscopio como medidor de desfase entre dos señales

Para el circuito RC de la Fig. 3 de la guía, con $R = 1,99 \text{ k}\Omega$ y $C = 95,1 \text{ nF}$, el valor teórico de la constante de tiempo es

$$\tau_{teo} = RC = (1,99 \times 10^3 \Omega)(95,1 \times 10^{-9} \text{ F}) = 0,1892 \text{ ms.}$$

Se varió la frecuencia del generador entre 300 Hz y 600 Hz en pasos de 25 Hz, se midió el desfase experimental $\phi_{exp} = 360^\circ (m/n)$ (con m el número de subdivisiones entre los cruces por cero de ambas señales y n el número de subdivisiones de un periodo completo) y se comparó con el ángulo teórico $\phi_{teo} = \arctan(1/(2\pi f RC))$. Los resultados se resumen en la Tabla 5.

Cuadro 5: Osciloscopio como medidor de desfase (montaje RC).

Dato	f (Hz)	ϕ_{teo} (°)	m	n	ϕ_{exp} (°)	Error (%)	$T = 1/f$ (ms)
1	300	70.37	7	34	74.12	5.33	3.333
2	325	68.87	6	31	69.68	1.17	3.077
3	350	67.40	5	28	64.29	4.63	2.857
4	375	65.97	5	27	66.67	1.06	2.667
5	400	64.56	5	27	66.67	3.26	2.500
6	425	63.19	4	23	62.61	0.92	2.353
7	450	61.85	4	23	62.61	1.23	2.222
8	475	60.54	9	53	61.13	0.98	2.105
9	500	59.27	8	50	57.60	2.81	2.000
10	525	58.02	8	48	60.00	3.40	1.905
11	550	56.82	7	45	56.00	1.44	1.818
12	575	55.64	7	43	58.60	5.33	1.739
13	600	54.49	6	42	51.43	5.63	1.667

Con los pares $(T, \tan \phi_{exp})$ de la Tabla 5 se construyó la Fig. 7, de acuerdo con la relación teórica $\tan \phi = T/(2\pi\tau)$, que predice una recta que pasa por el origen. El ajuste lineal forzado por el origen entregó una pendiente

$$K = (0,877 \pm 0,028) \text{ ms}^{-1}, \quad R^2 = 0,988,$$

a partir de la cual se obtuvo la constante de tiempo experimental

$$\tau_{exp} = \frac{1}{2\pi K} = (0,1815 \pm 0,0057) \text{ ms}.$$

Comparando con el valor teórico $\tau_{teo} = 0,1892 \text{ ms}$, el error relativo es

$$\text{Error} (\%) = \frac{|\tau_{teo} - \tau_{exp}|}{\tau_{teo}} \times 100 \% = 4,10 \%.$$

4.5. Discusión general

En los cuatro montajes se observa una concordancia satisfactoria entre los valores teóricos y los medidos con el osciloscopio, con errores relativos que en la mayoría de los casos se mantienen por debajo del 5 %. Como era de esperarse para un circuito RC pasabajos, tanto ϕ_{teo} como ϕ_{exp} disminuyen a medida que aumenta la frecuencia (y, equivalentemente, disminuye T), lo que confirma cualitativamente el modelo $\tan \phi = T/(2\pi\tau)$ empleado para el ajuste.

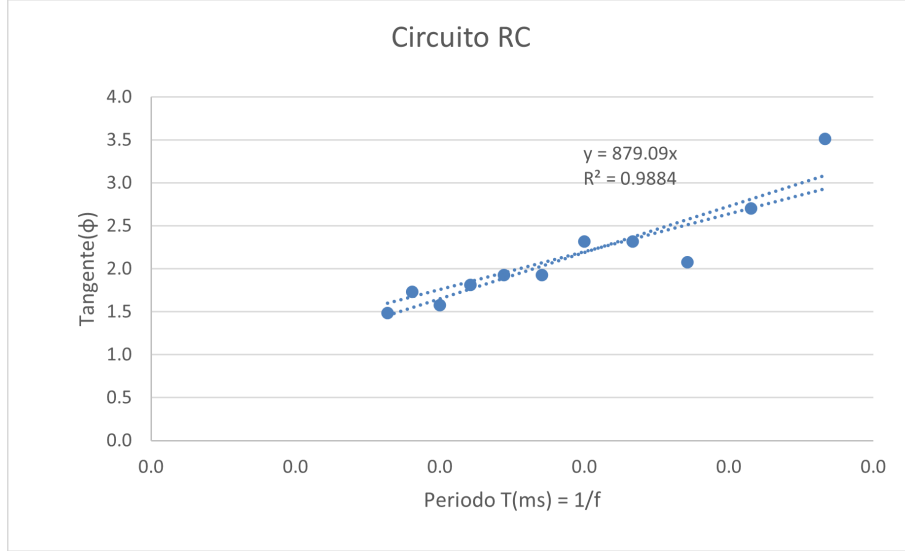


Figura 7: Tangente del ángulo de desfase experimental $\tan(\phi_{exp})$ en función del periodo T de la señal. Los símbolos (puntos) representan los valores medidos para cada frecuencia entre 300 y 600 Hz; la línea continua es el ajuste lineal forzado por el origen, con pendiente $K = (0,877 \pm 0,028) \text{ ms}^{-1}$ y $R^2 = 0,988$.

La principal fuente de error en los cuatro casos es de tipo instrumental y no un desajuste del modelo: al tratarse de lecturas hechas sobre el retículo de la pantalla (conteo de subdivisiones n , m o número de divisiones ocupadas por la señal), el error relativo tiende a ser mayor cuando el número de subdivisiones contadas es pequeño (p. ej. datos 1, 3 y 13 de la Tabla 5, con error entre 4.6 % y 5.6 %), pues allí una unidad de conteo mal apreciada pesa proporcionalmente más sobre el resultado. A esto se suma el error de sincronismo al fijar la forma de onda en la pantalla y la tolerancia propia de la resistencia y el capacitor utilizados, que afecta directamente el valor de $\tau_{teo} = RC$ tomado como referencia.

El error del 4.10 % entre τ_{teo} y τ_{exp} es consistente con esta acumulación de incertidumbres de lectura y confirma que el osciloscopio, usado como medidor de desfase, permite determinar la constante de tiempo de un circuito RC con una exactitud razonable.

5. Preguntas

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

7.

6. Conclusiones

- Se pudo observar el comportamiento de un circuito RLC en serie para CA en función de la frecuencia.
- Se comprobó que su impedancia depende de la frecuencia, donde para valores menores a la frecuencia de resonancia la impedancia se comporta como la reactancia capacitiva y para valores mayores se comporta como la reactancia inductiva.
- Se observó como la impedancia es mínima para la frecuencia de resonancia, donde las reactancias del inductor y el capacitor se anulan dejando solo a la impedancia de la resistencia.
- Se observó como el cambio en la impedancia afecta a la corriente de modo que esta es máxima para la frecuencia de resonancia y se reduce a medida que la frecuencia se aleja de esta.
- Se pudo encontrar la frecuencia de resonancia en un circuito de capacitancia $C = 1,862\mu F$ y una inductancia $L = 54,9mH$, con dos resistencias de $R = 10\Omega$ y $R = 10\Omega$, al promediar estos valores y compararlo con el valor experimental, nos da una frecuencia $f = 483,5Hz$ con un error relativo porcentual de 3%.
- Se comprobó que la frecuencia de resonancia solo depende de la inductancia y la capacitancia en el circuito, al hacer el cambio de resistencia, el valor de la frecuencia de resonancia se mantiene aproximadamente igual.

7. Anexos

7.1. Demostración unidades de τ

τ está definido por

$$\tau = RC$$

Además las unidades de R y C son

$$[R] = \Omega; \quad [C] = F$$

Por lo tanto las unidades de τ son

$$[\tau] = \Omega F$$


Pero el ohmio, por ley de ohm, es $\Omega = \frac{V}{A}$ y el faradio es $F = \frac{C}{V}$, entonces

$$[\tau] = \Omega F = \frac{V}{A} * \frac{C}{V} = \frac{C}{A}$$

También, el amperio, por definición de la corriente, es $A = \frac{C}{s}$, entonces

$$[\tau] = \frac{C}{A} = \frac{C}{\frac{C}{s}} = s$$

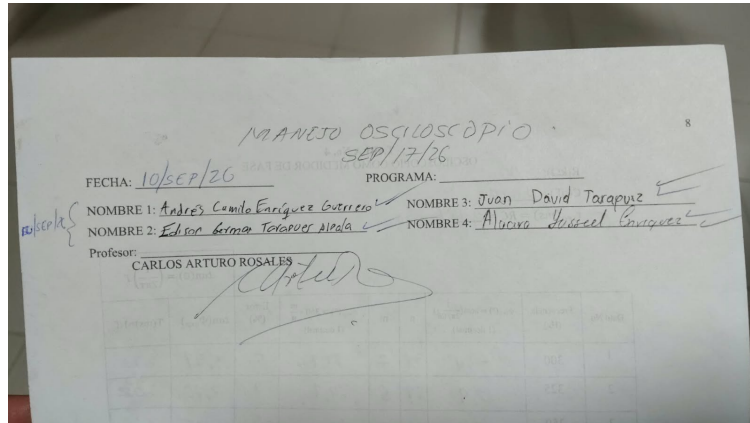Por lo tanto, las unidades de τ son segundos.



Referencias

- [1] C. A. Rosales, *Práctica No. 5: Circuito RLC Serie Resonante*, Universidad de Nariño, Programa de Física, Pasto, Colombia, electrónica I.
- [2] W. Moebs, S. J. Ling, and J. Sanny, *Física universitaria volumen 2*. Houston, Texas: OpenStax, Nov. 2021. [Online]. Available: <https://openstax.org/books/física-universitaria-volumen-2/pages/1-introduccion>