

Practica No.03

Manejo de osciloscopio y generador de señales

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German

acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
10/septiembre/26**

Resumen

Se evaluó el osciloscopio en sus funciones de voltímetro DC, voltímetro AC, frecuencímetro y medidor de desfase, comparando con un multímetro digital y con valores teóricos. Como voltímetro DC los errores fueron de 0 % a 0,7 %; como voltímetro AC, entre 0,2 % y 3,8 %; y como frecuencímetro, entre 0 % y 2,0 %. Además, se determinó la constante de tiempo de un circuito RC ($R = 1,99 \text{ k}\Omega$, $C = 95,1 \text{ nF}$) mediante el desfase entre señales, obteniendo $\tau_{\text{exp}} = 0,181 \text{ ms}$ frente a $\tau_{\text{teo}} = 0,189 \text{ ms}$ (error del 4 %, $R^2 = 0,988$). Estos resultados confirman que el osciloscopio es un instrumento confiable para la medición de magnitudes eléctricas en el tiempo, tanto en regulación continua como alterna.

1. Introducción

El estudio de señales eléctricas variables en el tiempo es fundamental en electrónica, ya que la mayoría de los circuitos reales trabajan con voltajes variables y no con valores constantes. El osciloscopio es uno de los instrumentos más versátiles para observar y caracterizar este tipo de señales, permitiendo representar gráficamente su comportamiento en función del tiempo.

El osciloscopio permite visualizar directamente magnitudes como la amplitud, el periodo y la forma de una señal eléctrica, y a partir de estos datos determinar de forma indirecta parámetros como la frecuencia, el valor eficaz o el desfase entre dos señales. A diferencia de un multímetro convencional que únicamente entrega un valor numérico instantáneo, el osciloscopio ofrece una representación temporal completa de la señal, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico y análisis de circuitos tanto en corriente continua como en corriente alterna. Su uso conjunto con un generador de señales, capaz de producir formas de onda controladas en amplitud y frecuencia, permite además estudiar de manera sistemática la respuesta de circuitos ante distintas condiciones.

En esta práctica se busca familiarizar al estudiante con el manejo del osciloscopio como voltímetro de DC y AC, y como medidor de frecuencia y desfase. Para ello, se analiza un circuito RC alimentado con una señal senoidal de frecuencia variable, determinando experimentalmente la constante de tiempo τ a partir del desfase entre la señal de entrada y la señal en el capacitor, y comparándola con el valor teórico.

2. Marco Teórico

2.1. Circuito RLC serie

Un circuito **RLC serie** está formado por tres elementos pasivos (es decir, que no pueden generar, amplificar ni controlar de forma activa la energía eléctrica por sí mismos; solo pueden absorberla, almacenarla y liberarla) conectados uno detrás de otro:

- **R**: Resistencia R
- **L**: Inductancia L
- **C**: Capacitancia C
- Una fuente de tensión alterna $v(t)$

Dado que están conectados en serie, existe una caracterización fundamental regida por la conservación de la carga, lo que implica que la corriente es la misma en todos los componentes:

$$i_R(t) = i_L(t) = i_C(t) = i(t) \quad (1)$$

Es decir, **la misma corriente instantánea atraviesa los tres elementos**. Esto es fundamental porque, aunque la corriente sea la misma, el voltaje en cada elemento no está necesariamente en fase con ella [?].

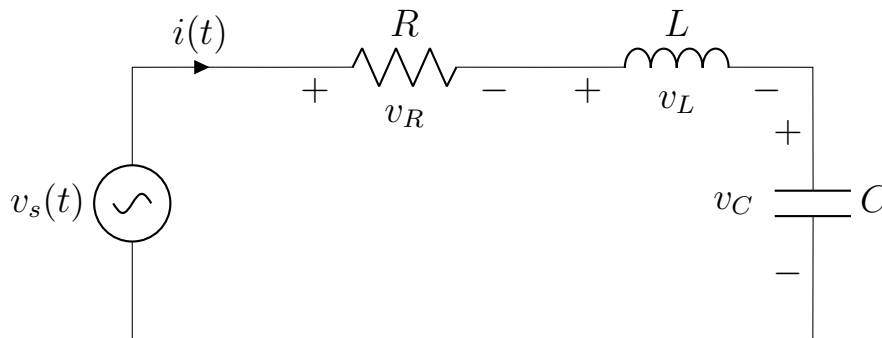


Figura 1: Diagrama esquemático de un circuito RLC en serie.

La fase relativa entre la corriente y la fuerza electromotriz (FEM) no es evidente cuando los tres elementos están presentes. En consecuencia, representamos la corriente mediante la expresión general:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi) \quad (2)$$

Donde I_0 es la amplitud de la corriente y ϕ es el **ángulo de fase** entre la corriente y el voltaje aplicado. Por tanto, el ángulo de fase representa la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente en el circuito.

Un diagrama fasorial que incluya $i(t)$, $v_R(t)$, $v_C(t)$ y $v_L(t)$ resulta útil para analizar el comportamiento del circuito. Como se muestra en la Figura 3, el fasor que representa a $v_R(t)$ apunta en la misma dirección que el fasor correspondiente a $i(t)$, y su amplitud está dada por

$$V_R = I_0 R.$$

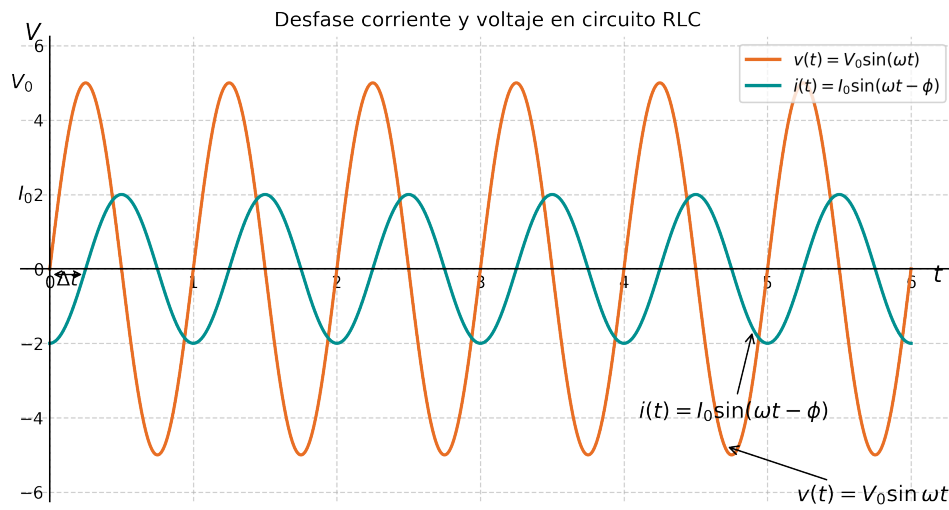


Figura 2: Desfase entre corriente y voltaje en un circuito RLC serie.

El fasor correspondiente a $v_C(t)$ se retrasa $\pi/2$ rad respecto al fasor de $i(t)$ y tiene una amplitud

$$V_C = I_0 X_C.$$

Por otro lado, el fasor que representa a $v_L(t)$ se adelanta $\pi/2$ rad respecto al fasor de $i(t)$ y presenta una amplitud

$$V_L = I_0 X_L.$$

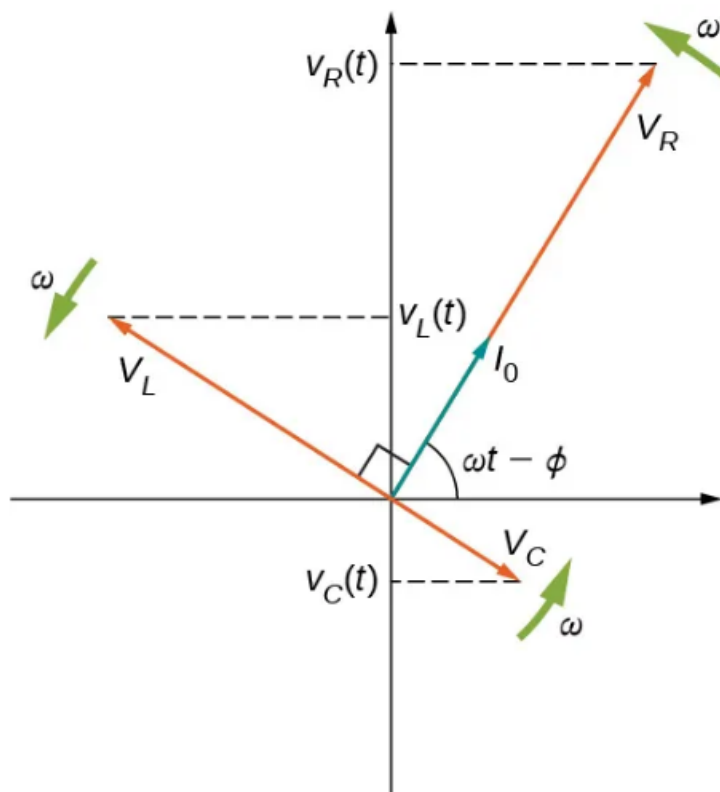


Figura 3: Diagrama fasorial de voltajes y corriente en un circuito RLC en serie. Fuente: adaptado de OpenStax, *Física Universitaria Volumen 2*, Sección 15.3.

2.2. Comportamiento de cada elemento

Para entender el circuito **RLC** completo, primero es necesario comprender el comportamiento individual de cada componente.

2.2.1. Resistencia

Para una resistencia, la relación fundamental viene dada por la ley de Ohm:

$$V_R = IR \quad (3)$$

La tensión y la corriente están en fase. Esto significa que cuando la corriente alcanza su valor máximo, el voltaje también lo hace. Además, la resistencia es el único elemento que **disipa energía** en forma de calor mediante el efecto Joule:

$$P_R = I_{\text{rms}}^2 R \quad (4)$$

2.2.2. Inductor

Un inductor almacena energía en un campo magnético. Su relación tensión-corriente fundamental es:

$$V_L = L \frac{di}{dt} \quad (5)$$

Si la corriente alterna se define como:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t) \quad (6)$$

Entonces el voltaje resulta en:

$$V_L = V_{L0} \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (7)$$

Por lo tanto, como se observa en la 3, en un inductor el voltaje adelanta a la corriente en 90° .

La reactancia inductiva se define como:

$$X_L = 2\pi f L \quad (8)$$

De este modo, la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia ($X_L \propto f$). Es decir, el inductor ofrece una mayor oposición al paso de la corriente a medida que aumenta la frecuencia de la señal.

2.2.3. Capacitor

El capacitor almacena energía en un campo eléctrico. Su ecuación fundamental es:

$$i = C \frac{dV}{dt} \quad (9)$$

En este componente ocurre lo contrario que en el inductor: **la corriente adelanta al voltaje en 90°** .

La reactancia capacitiva se define como:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \quad (10)$$

Por lo tanto, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia ($X_C \propto \frac{1}{f}$). Esto significa que el condensador ofrece cada vez menos oposición al paso de la corriente a medida que aumenta la frecuencia.

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

La práctica experimental se desarrolló en cuatro etapas, cada una orientada a una función específica del osciloscopio.

1. **Osciloscopio como voltímetro de corriente continua (CC).** Se conectó el barrido horizontal y se fijó el selector AC-GND-DC en la posición DC. A continuación, se centró la traza sobre la pantalla del osciloscopio y se aplicó al canal 1 una tensión continua variable. Para cada valor, se registró la lectura del multímetro digital y se contó el número de subdivisiones verticales recorridas por la traza, con el fin de calcular el valor experimental del voltaje mediante la expresión

$$V_{DC}^{exp} = \frac{nG}{5},$$

donde n es el número de divisiones verticales y G la ganancia vertical seleccionada en V/div. Este procedimiento se repitió para cuatro valores distintos de tensión.

2. **Osciloscopio como voltímetro de corriente alterna (CA).** Se cambió el selector AC-GND-DC a la posición AC y se aplicó una señal alterna al canal 1. La tensión se midió en paralelo con un voltímetro de CA, cuya lectura eficaz se tomó como referencia. Se ajustaron el tiempo de barrido y el control de sincronismo para obtener una forma de onda estable en pantalla. A partir del número de subdivisiones verticales, se determinó la amplitud pico a pico V_{PP} y se calculó el valor teórico del voltaje eficaz como

$$V_{rms}^{teo} = \frac{V_{PP}}{2\sqrt{2}}.$$

Este proceso se repitió para cinco valores de tensión alterna distintos.



Figura 4: Visualización de la señal alterna en el osciloscopio.

3. **Osciloscopio como frecuencímetro.** Se aplicó al canal 1 una señal sinusoidal procedente del generador de frecuencias y se ajustó el barrido hasta que una oscilación completa quedara visible en la pantalla. Para cada valor de frecuencia, se midió el periodo experimental a partir del número de divisiones horizontales ocupadas por un ciclo completo:

$$T_{exp} = \frac{nE}{5},$$

donde n es el número de divisiones horizontales y E la escala de tiempo en ms/div. La frecuencia experimental se obtuvo como la inversa del periodo y se comparó con la frecuencia teórica indicada por el generador. Se repitió la medición para cinco frecuencias distintas comprendidas entre 60 Hz y 1000 Hz.

4. **Osciloscopio como medidor de desfase.** Se montó un circuito RC con $R = 1,99\text{ k}\Omega$ y $C = 95,1\text{ nF}$, alimentado con una señal senoidal de 10 Vpp. La señal de entrada se conectó al canal 1 y la señal del capacitor al canal 2. Se ajustó el osciloscopio para visualizar dos ondas completas en pantalla y se midieron las subdivisiones horizontales correspondientes al desfase, m , y al período completo, n . El ángulo de desfase experimental se calculó mediante

$$\phi_{exp} = 360^\circ \left(\frac{m}{n} \right).$$

La frecuencia de la señal se varió entre 300 Hz y 600 Hz en incrementos de 25 Hz. Para cada valor, se obtuvo el desfase y, posteriormente, el valor experimental de

la constante de tiempo τ mediante una regresión lineal de $\tan(\phi)$ en función del periodo T , utilizando la relación

$$\tan(\phi) = \omega\tau = \frac{2\pi\tau}{T}.$$



Figura 5: Visualización de las señales desfasadas en el osciloscopio.

3.2. Variables medidas directamente

Las variables medidas directamente durante la experiencia fueron:

- Tensión de corriente continua y alterna con el multímetro digital.
- Número de subdivisiones verticales y horizontales observadas en la pantalla del osciloscopio.
- Ganancia vertical G (V/div) y escala de tiempo E (ms/div) seleccionadas.

3.3. Variables obtenidas indirectamente

A partir de las mediciones gráficas y de la relación entre la escala del osciloscopio y la señal estudiada, se obtuvieron las siguientes magnitudes:

- V_{DC}^{exp} y V_{PP}^{exp} , a partir de las subdivisiones verticales y la ganancia.
- V_{rms}^{teo} , a partir de V_{PP} .
- El período y la frecuencia experimental, a partir de la escala de tiempo y el número de divisiones horizontales.
- El ángulo de desfase ϕ_{exp} y la constante de tiempo τ_{exp} , mediante la regresión lineal de $\tan(\phi)$ frente a T .

3.4. Datos asumidos conocidos

Se consideraron conocidos los siguientes parámetros:

- Los valores nominales de los componentes del circuito RC: $R = 1,99\text{ k}\Omega$ y $C = 95,1\text{ nF}$.
- La frecuencia indicada por el generador de señales, que se usó como referencia teórica.
- Los rangos de precisión y resolución de los instrumentos utilizados.

3.5. Limitaciones del diseño experimental

El procedimiento experimental permite comparar directamente la lectura gráfica del osciloscopio con instrumentos de referencia, como el multímetro digital y el generador de señales. Esta estrategia facilita la evaluación de la precisión del osciloscopio en distintos regímenes de operación. Sin embargo, la lectura de las subdivisiones en pantalla depende fuertemente de la apreciación visual del operador, lo que introduce subjetividad en las mediciones. Esto resulta especialmente relevante en la determinación del desfase, donde pequeños errores en la lectura de m y n afectan significativamente el valor calculado del ángulo.

3.6. Fuentes de error más críticas

Las principales fuentes de error del experimento fueron:

- La resolución visual para contar subdivisiones en la pantalla del osciloscopio, incluida la dificultad para estimar fracciones de división.
- La estabilidad de la sincronización de la señal, que puede impedir fijar una forma de onda completamente estática.
- La tolerancia de los componentes R y C , que afecta al valor teórico de τ calculado.

4. Resultados y discusión

4.1. Osciloscopio como voltímetro de corriente continua (DC)

En la Tabla 1 se comparan las lecturas de voltaje DC obtenidas con el multímetro y las obtenidas directamente sobre la pantalla del osciloscopio (a partir de la ganancia vertical y el número de subdivisiones ocupadas por la traza).

Cuadro 1: Osciloscopio como voltímetro de DC.

Dato	V_{DC} multímetro (V)	Ganancia (V/div)	N.º subdivisiones	V_{DC} osciloscopio (V)	Error (%)
1	0.70	0.5	7	0.70	0.00
2	2.09	0.5	21	2.10	0.48
3	2.68	0.5	27	2.70	0.75
4	3.02	0.5	30	3.00	0.66

Como se observa, el error relativo entre la lectura del multímetro y la del osciloscopio no supera el 1 % en ninguno de los cuatro datos, lo cual confirma que el osciloscopio, correctamente calibrado y con el conmutador AC-GND-DC en DC, reproduce con buena exactitud una tensión continua. La pequeña discrepancia se explica por la resolución finita de la escala graduada de la pantalla (retículo) frente a la resolución digital del multímetro.

4.2. Osciloscopio como voltímetro de corriente alterna (AC)

Para la tensión alterna se midió el voltaje pico a pico V_{PP} sobre la pantalla y se calculó el valor eficaz teórico mediante la ecuación (1), $V_{RMS} = V_{PP}/(2\sqrt{2})$, comparándolo con la lectura directa del multímetro en modo AC (Tabla 2).

Cuadro 2: Osciloscopio como voltímetro de AC.

Dato	V_{RMS} multímetro (V)	Ganancia (V/div)	N.º subdivisiones	V_{PP} osciloscopio (V)	V_{RMS} teórico (V)	Error (%)
1	7.00	5	20	20.0	7.07	1.01
2	13.60	5	39	39.0	13.79	1.37
3	2.10	1	30	6.0	2.12	1.01
4	3.40	2	25	10.0	3.54	3.83
5	2.40	1	34	6.8	2.40	0.17

Los errores obtenidos, entre 0.17 % y 3.83 %, corroboran la relación teórica $V_{RMS} = V_{PP}/(2\sqrt{2})$. El mayor error (dato 4) coincide con la ganancia vertical más sensible utilizada (2 V/div), donde una subdivisión mal contada representa un porcentaje más alto del voltaje total, lo que sugiere que la principal fuente de error en este montaje es la resolución de lectura del retículo y no una falla del modelo teórico.

4.3. Osciloscopio como frecuencímetro

El periodo de la señal se determinó a partir de la escala de tiempo (TIME/DIV) y el número de subdivisiones que ocupa un ciclo completo; con él se calculó la frecuencia experimental $f_{exp} = 1/T$, comparándola con la frecuencia fijada en el generador (Tabla 3).

Cuadro 3: Osciloscopio como frecuencímetro.

Dato	f teórica (Hz)	Escala de tiempo (ms/div)	N.º subdivisiones	T experimental (ms)	f experimental (Hz)	Error (%)
1	60	5	17	17.00	58.82	2.00
2	200	1	25	5.00	200.00	0.00
3	300	0.5	34	3.40	294.12	2.00
4	600	0.2	42	1.68	595.24	0.80
5	1000	0.1	50	1.00	1000.00	0.00

El error relativo se mantiene entre 0 % y 2 % en todo el rango de frecuencias ensayado (60 Hz a 1 kHz), lo que valida el uso del osciloscopio como frecuencímetro indirecto a partir de la medida del periodo. Los errores nulos (datos 2 y 5) corresponden a los casos en que el número de subdivisiones ocupadas por el periodo es un valor entero exacto, mientras que los errores de 2 % aparecen cuando la traza cae entre dos líneas del retículo y debe aproximarse la lectura.

4.4. Osciloscopio como medidor de desfase entre dos señales

Para el circuito RC de la Fig. 3 de la guía, con $R = 1,99 \text{ k}\Omega$ y $C = 95,1 \text{ nF}$, el valor teórico de la constante de tiempo es

$$\tau_{teo} = RC = (1,99 \times 10^3 \Omega)(95,1 \times 10^{-9} \text{ F}) = 0,1892 \text{ ms}.$$

Se varió la frecuencia del generador entre 300 Hz y 600 Hz en pasos de 25 Hz, se midió el desfase experimental $\phi_{exp} = 360^\circ (m/n)$ (con m el número de subdivisiones entre los cruces por cero de ambas señales y n el número de subdivisiones de un periodo completo) y se comparó con el ángulo teórico $\phi_{teo} = \arctan(1/(2\pi f RC))$. Los resultados se resumen en la Tabla 4.

Con los pares $(T, \tan \phi_{exp})$ de la Tabla 4 se construyó la Fig. 6, de acuerdo con la relación teórica $\tan \phi = T/(2\pi\tau)$, que predice una recta que pasa por el origen. El ajuste lineal forzado por el origen entregó una pendiente

$$K = (0,877 \pm 0,028) \text{ ms}^{-1}, \quad R^2 = 0,988,$$

Cuadro 4: Osciloscopio como medidor de desfase (montaje RC).

Dato	f (Hz)	ϕ_{teo} (°)	m	n	ϕ_{exp} (°)	Error (%)	$T = 1/f$ (ms)
1	300	70.37	7	34	74.12	5.33	3.333
2	325	68.87	6	31	69.68	1.17	3.077
3	350	67.40	5	28	64.29	4.63	2.857
4	375	65.97	5	27	66.67	1.06	2.667
5	400	64.56	5	27	66.67	3.26	2.500
6	425	63.19	4	23	62.61	0.92	2.353
7	450	61.85	4	23	62.61	1.23	2.222
8	475	60.54	9	53	61.13	0.98	2.105
9	500	59.27	8	50	57.60	2.81	2.000
10	525	58.02	8	48	60.00	3.40	1.905
11	550	56.82	7	45	56.00	1.44	1.818
12	575	55.64	7	43	58.60	5.33	1.739
13	600	54.49	6	42	51.43	5.63	1.667

a partir de la cual se obtuvo la constante de tiempo experimental

$$\tau_{exp} = \frac{1}{2\pi K} = (0,1815 \pm 0,0057) \text{ ms.}$$

Comparando con el valor teórico $\tau_{teo} = 0,1892$ ms, el error relativo es

$$\text{Error} (\%) = \frac{|\tau_{teo} - \tau_{exp}|}{\tau_{teo}} \times 100 \% = 4,10 \%.$$

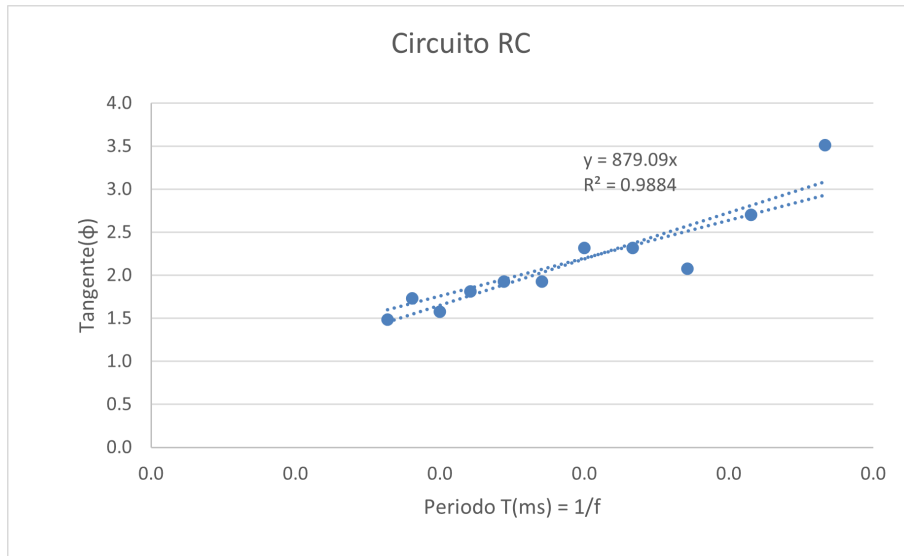


Figura 6: Tangente del ángulo de desfase experimental $\tan(\phi_{exp})$ en función del periodo T de la señal. Los símbolos (puntos) representan los valores medidos para cada frecuencia entre 300 y 600 Hz; la línea continua es el ajuste lineal forzado por el origen, con pendiente $K = (0,877 \pm 0,028) \text{ ms}^{-1}$ y $R^2 = 0,988$.

4.5. Discusión general

En los cuatro montajes se observa una concordancia satisfactoria entre los valores teóricos y los medidos con el osciloscopio, con errores relativos que en la mayoría de los casos

se mantienen por debajo del 5 %. Como era de esperarse para un circuito RC pasabajos, tanto ϕ_{teo} como ϕ_{exp} disminuyen a medida que aumenta la frecuencia (y, equivalentemente, disminuye T), lo que confirma cualitativamente el modelo $\tan \phi = T/(2\pi\tau)$ empleado para el ajuste.

La principal fuente de error en los cuatro casos es de tipo instrumental y no un desajuste del modelo: al tratarse de lecturas hechas sobre el retículo de la pantalla (conteo de subdivisiones n , m o número de divisiones ocupadas por la señal), el error relativo tiende a ser mayor cuando el número de subdivisiones contadas es pequeño (p. ej. datos 1, 3 y 13 de la Tabla 4, con error entre 4.6 % y 5.6 %), pues allí una unidad de conteo mal apreciada pesa proporcionalmente más sobre el resultado. A esto se suma el error de sincronismo al fijar la forma de onda en la pantalla y la tolerancia propia de la resistencia y el capacitor utilizados, que afecta directamente el valor de $\tau_{teo} = RC$ tomado como referencia.

El error del 4.10 % entre τ_{teo} y τ_{exp} es consistente con esta acumulación de incertidumbres de lectura y confirma que el osciloscopio, usado como medidor de desfase, permite determinar la constante de tiempo de un circuito RC con una exactitud razonable.

5. Preguntas

1. a) El periodo está dado por: $T = 250 \frac{\mu s}{div} * 4div = 1000\mu s$, para hallar la frecuencia se calcula $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1000\mu s} = 1000Hz = 1kHz$.
b) El voltaje pico está dado por: $V_p = 2 \frac{V}{div} * \frac{1div}{5subdiv} * 12subdiv = 4,8V$.
c) Se puede calcular el valor eficaz con $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$
d) El valor medio es 0, ya que para una función cosenoidal en un periodo, el área bajo la curva sobre el eje x se cancela con el área bajo la curva debajo del eje x.
e) La función del voltaje sigue la forma del coseno con un amplitud de 4,8V calculado anteriormente, entonces $v(t) = 4,8 * Cos(\omega * t)$
2. a) El periodo está dado por: $T = 1 \frac{\mu s}{div} * 4div = 4\mu s$, para hallar la frecuencia se calcula $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4\mu s} = 0,25 * 10^6 Hz = 250kHz$.
b) El voltaje pico-pico está dado por: $V_{pp} = 5 \frac{V}{div} * 2div = 10V$.
3. El TRC sirve principalmente para la visualización de imágenes por medio de rayos catódicos apuntados a una pantalla hecha de materiales fluorescentes. por medio de un conjunto de placas de desviación se logra alterar la trayectoria de los electrones y, por lo tanto, cambiar y controlar el lugar en el que se ilumina la pantalla. Esto se puede aplicar para generar imágenes en un osciloscopio o también era usado en antiguos televisores.

4. a)

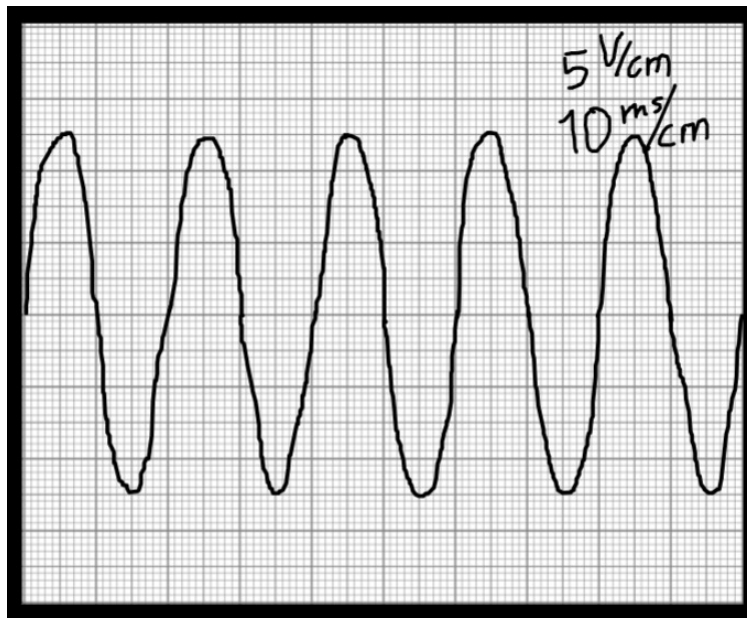


Figura 7: Gráfica de la onda para ganancias de $5 \frac{\text{V}}{\text{cm}}$ y $10 \frac{\text{ms}}{\text{cm}}$.

b)

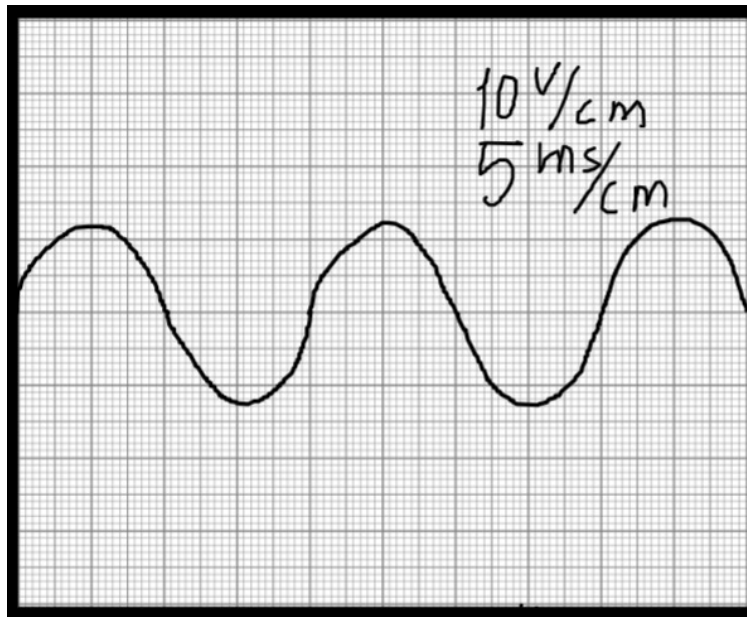


Figura 8: Gráfica de la onda para ganancias de $10 \frac{\text{V}}{\text{cm}}$ y $5 \frac{\text{ms}}{\text{cm}}$.

c)

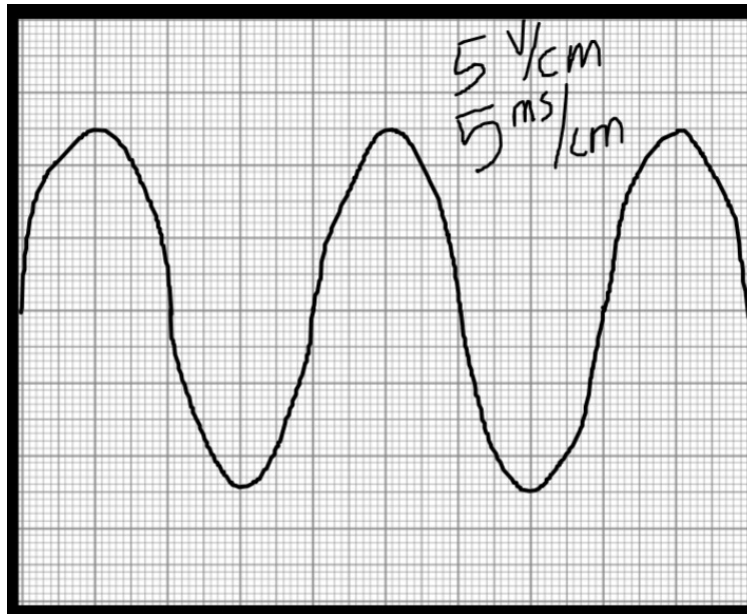


Figura 9: Gráfica de la onda para ganancias de $5 \frac{V}{cm}$ y $5 \frac{ms}{cm}$.

5. a) *Demostración.* Para una señal de corriente alterna senoidal pura, la ecuación temporal del voltaje es:

$$v(t) = V_p \sin(\omega t)$$

Donde V_p es el voltaje pico, T es el periodo y $\omega = \frac{2\pi}{T}$ es la frecuencia angular. Sustituyendo esto en la definición de V_{rms} :

$$V_{rms}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T [V_p \sin(\omega t)]^2 dt = \frac{V_p^2}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt$$

Aplicando la identidad trigonométrica del ángulo doble:

$$\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

Sustituyendo $\theta = \omega t$:

$$V_{rms}^2 = \frac{V_p^2}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{V_p^2}{2T} \left[\int_0^T dt - \int_0^T \cos(2\omega t) dt \right]$$

Evaluando las integrales:

$$\int_0^T dt = T$$

$$\int_0^T \cos(2\omega t) dt = 0$$

Sustituyendo los valores de las integrales en la ecuación:

$$V_{rms}^2 = \frac{V_p^2}{2T} (T) = \frac{V_p^2}{2}$$

Despejando V_{rms} al aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación:

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

□

b)

$$\tan(\theta) = \frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{-X_C}{R} \quad (11)$$

Despejando el ángulo mediante la función inversa de la arcotangente, se obtiene la ecuación fundamental del desfase:

$$\theta = \arctan\left(\frac{-X_C}{R}\right) = -\arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right) \quad (12)$$

El signo negativo resultante posee un significado físico crítico: confirma matemáticamente que en un circuito puramente capacitivo o RC, **el voltaje se encuentra retrasado** respecto a la corriente (o equivalentemente, la corriente adelanta al voltaje) en un rango angular comprendido entre $-90^\circ < \theta < 0^\circ$.

6. El voltaje rms de una corriente alterna es el valor equivalente que proporciona la misma cantidad de energía en una corriente directa; el voltaje pico es el punto máximo al que llega al voltaje o la amplitud de la función; el voltaje pico a pico abarca desde el punto menor hasta el punto mayor de la función.

En una onda senoidal se relacionan así:

$$V_{rms} = \frac{V_{pp}}{2\sqrt{2}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

En una onda senoidal se relacionan así:

$$V_{rms} = \frac{V_{pp}}{2} = V_p$$

6. Conclusiones

- Se comprendió el manejo del osciloscopio y su uso como voltímetro de corriente directa y alterna, frecuenciómetro y como medidor de desfase entre dos desfases.
- Para realizar algunas de las aplicaciones del osciloscopio se usó un generador de señales eléctricas, para el cual se aprendió su manejo y funcionamiento, aplicándolo principalmente como fuente de señales sinusoidales.
- Al usarlo como voltímetro de DC y comparar el resultado con lo medido en un multímetro, se obtuvo resultados muy parecidos, con errores relativos porcentuales no mayores a 0.7 %.
- Usándolo como voltímetro de AC se obtuvo valores muy cercanos a los medidos con el multímetro, con errores relativos porcentuales muy bajos, aunque mayores a los obtenidos en corriente directa, esto puede deberse a que la ganancia usada en esta última era de 0,5V, mientras que para la AC eran de 5V, 2V y 1V, por lo que la precisión del instrumento era más reducido en estas medidas.
- Al medir frecuencias, se tomó los datos observados en el osciloscopio y se compararon con la frecuencia puesta en el generador de señales, se obtuvo resultados muy próximos con errores de 0 %, 0,8 % y 2 %.
- Se aplicó el osciloscopio como medidor de desfase entre dos señales en un circuito RC, donde se obtuvo el valor de τ por medio de la estimación lineal entre los datos de la tangente del ángulo de desfase vs periodo, el cual corresponde a $1,81 * 10^{-4}$ con un error de 4 % para una resistencia de $1,99k\Omega$ y una capacitancia de $95,1nF$.
- En el último ejercicio se midió la tangente del ángulo de desfase usando el osciloscopio, obteniendo resultados con errores entre 1 % y 6 %, estos últimos se deben a que la escala era muy grande, dificultando el conteo preciso de subdivisiones, al reducir la escala la curva sobresale de pantalla por lo que no era posible trabajar con datos más precisos.

7. Anexos

7.1. Demostración unidades de τ

τ está definido por

$$\tau = RC$$

Además las unidades de R y C son

$$[R] = \Omega; \quad [C] = F$$

Por lo tanto las unidades de τ son

$$[\tau] = \Omega F$$

Pero el ohmio, por ley de ohm, es $\Omega = \frac{V}{A}$ y el faradio es $F = \frac{C}{V}$, entonces

$$[\tau] = \Omega F = \frac{V}{A} * \frac{C}{V} = \frac{C}{A}$$

También, el amperio, por definición de la corriente, es $A = \frac{C}{s}$, entonces

$$[\tau] = \frac{C}{A} = \frac{C}{\frac{C}{s}} = s$$

Por lo tanto, las unidades de τ son segundos.

